

Assignment-3

↓ Design a combinational circuit for a gray to BCD code using (a) standard logic gates, (b) decoder, (c) 8 to 1 multiplexer and (d) 4 to 1 multiplexer.

(a)

Input					Output			
Gray					BCD			
G_3	G_2	G_1	G_0		B_3	B_2	B_1	B_0
0	0	0	0		0	0	0	0
0	0	0	1		0	0	0	1
0	0	1	1		0	0	1	0
0	0	1	0		0	0	1	1
0	1	1	0		0	1	0	0
0	1	1	1		0	1	0	1
0	1	0	1		0	1	1	0
0	1	0	0		0	1	1	1
1	1	0	0		1	0	0	0
1	1	0	1		1	0	0	1
1	1	1	1		x	x	x	x
1	1	1	0		x	x	x	x
1	0	1	0		x	x	x	x
1	0	1	1		x	x	x	x
1	0	0	1		x	x	x	x
1	0	0	0		x	x	x	x

$$n = 4 \Rightarrow 2^n \text{ rows}$$

$$\Rightarrow 2^4 = 16 \text{ rows}$$

In BCD, 0-9 are valid

10-15 are Invalid.

there 10-15 are considered as Don't care.

K-map for B_2

$G_3 G_2$	$G_1 G_0$	00	01	11	10
00					
01	1	1	1	1	
11			x	x	
10	x	x	x	x	

$$\therefore B_2 = \overline{G_3} G_2 + G_3 G_1$$

K-map for B_3

$G_3 G_2$	$G_1 G_0$	00	01	11	10
00					
01					
11	1	1	x	x	
10	x	x	x	x	

$$\therefore B_3 = G_3$$

K-map for B_1


$G_3 G_2$	$G_1 G_0$	00	01	11	10
00		1		1	1
01	1	1			
11			x	x	
10	x	x	x	x	

$$\therefore B_1 = \overline{G_2} G_1 + \overline{G_3} G_2 G_1$$

K-Map for B₀

$Q_3 Q_2$	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1	1	X
10	X	X	X	X
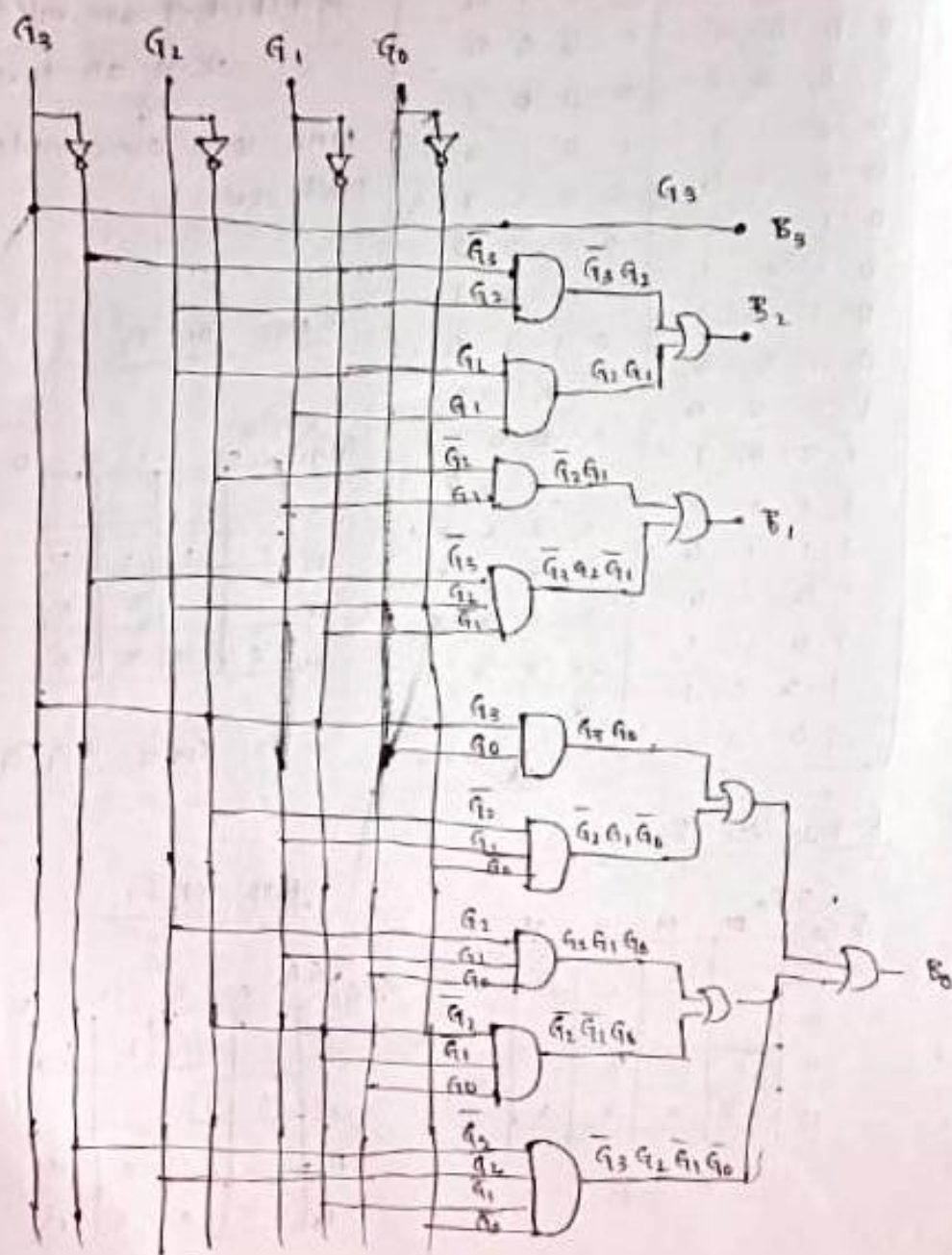
$$B_0 = Q_3 Q_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1 Q_0 + \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0$$




(b) Using Decoder

$$B_3 = \Sigma(12, 13)$$

$$B_2 = \Sigma(6, 7, 5, 4)$$

$$B_1 = \Sigma(3, 2, 5, 4)$$

$$B_0 = \Sigma(1, 2, 7, 4, 13)$$

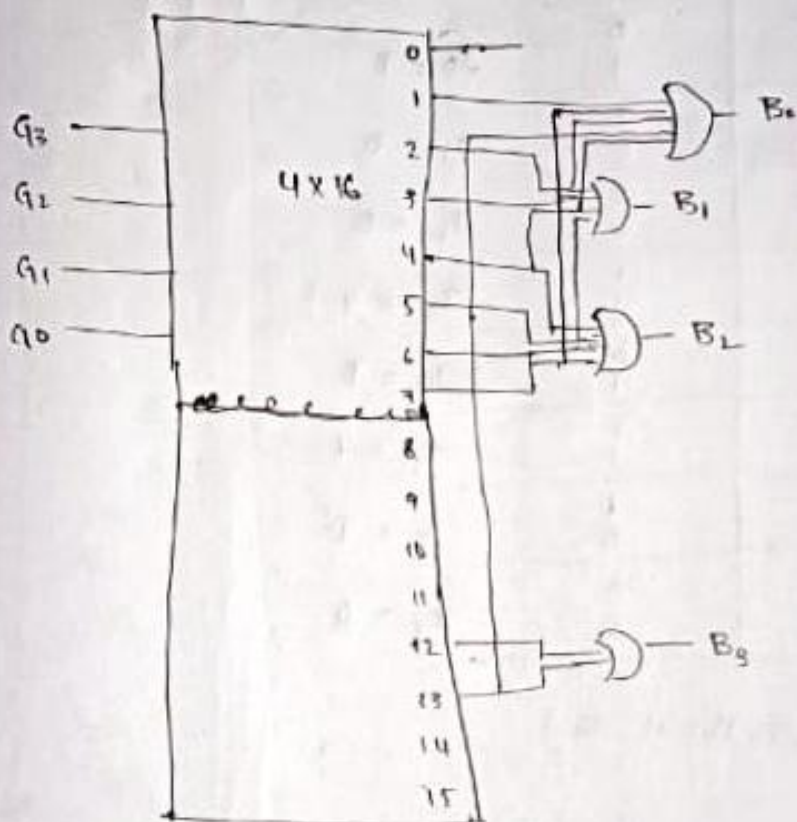

(c) Using 4x4 multiplexer

(2) An 8 to 1 MUX has inputs A, B, and C connected to selection lines S_2, S_1 and S_0 respectively. The data inputs I_0 to I_7 are connected as $I_1 = I_2 = I_4 = 0$, $I_3 = I_5 = 1$, $I_6 = I_7 = D$ and $I_0 = D'$. Determine the Boolean expression of the MUX output.

$$I_1 = I_2 = I_4 = 0; I_3 = I_5 = 1; I_0 = I_7 = D; I_6 = D'$$

Inputs				Outputs	
A	B	C	D	F	
0	0	0	0	0	$I_0 = D$
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	$I_1 = 0$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	$I_2 = 0$
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	$I_3 = 1$
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	$I_4 = D$
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	$I_5 = 1$
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	$I_6 = D'$
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	$I_7 = 0$
1	1	1	1	0	

$$F = \sum (1, 6, 7, 9, 10, 11, 12)$$

AB \ C	D			
	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	1	1
11	1	0	0	0
10	0	1	1	1

$$F(A, B, C, D) = ABC\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}BC + A\bar{B}C$$

3. Implement the Boolean function $F(A, B, C, D) = \Sigma(1, 3, 4, 11, 12, 13, 15)$ using (a) decoder and external gates and (b) 8-to-1 MUX and external gates.

Minterm Number	A	B	C	D	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	1
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	1	1	0	0	1
13	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0
15	1	1	1	1	1

$$n = 4$$

$$2^n = 2^4 = 16 (0-15)$$

(b)

No. of Selection input lines in 8x1 MUX $8 \times 1 \Rightarrow 2^n \times 1$
 $\Rightarrow 2^3 \times 1$


No. of Selection inputs = 3 (S_2, S_1, S_0)

No. of Input variables = no. of selection variables

$$4 \neq 3$$

ABC - Selection inputs.

D - input variable

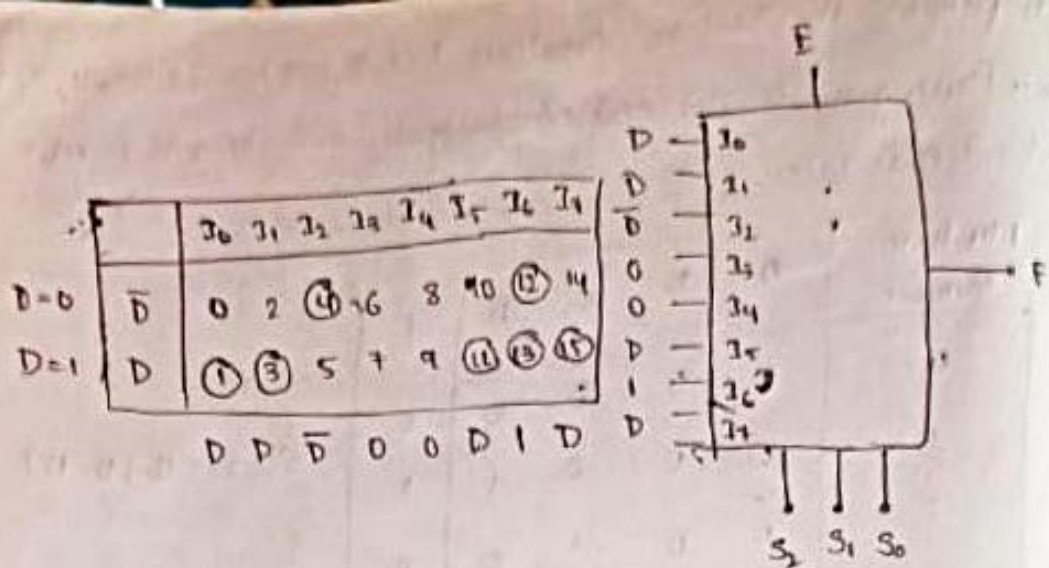

(a) Using a decoder

$$F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 11, 12, 13, 15)$$

